

# 计算机组成原理 实验报告

实验题目：寄存器堆与存储器及其应用

学生姓名：阿非提

学生学号：PB20111633

完成日期：2022.4.5

## 实验目的

- 掌握寄存器堆（Register File）和存储器的功能、时序及其应用
- 熟练掌握数据通路和控制器的设计和描述方法

## 实验平台

- Vivado

## 实验练习

- 题目1

设计文件

```
module register_file #(parameter WIDTH = 32)(
    input clk,we,
    input [4:0] ra0,ra1,wa,
    input [WIDTH-1:0] wd,
    output [WIDTH-1:0] rd0,rd1
);


    reg [WIDTH-1:0] regfile[0:31];

    assign rd0 = regfile[ra0], rd1 = regfile[ra1];

    always@(posedge clk)begin
        if(we)regfile[wa]<=wd;
    end


endmodule
```

仿真结果

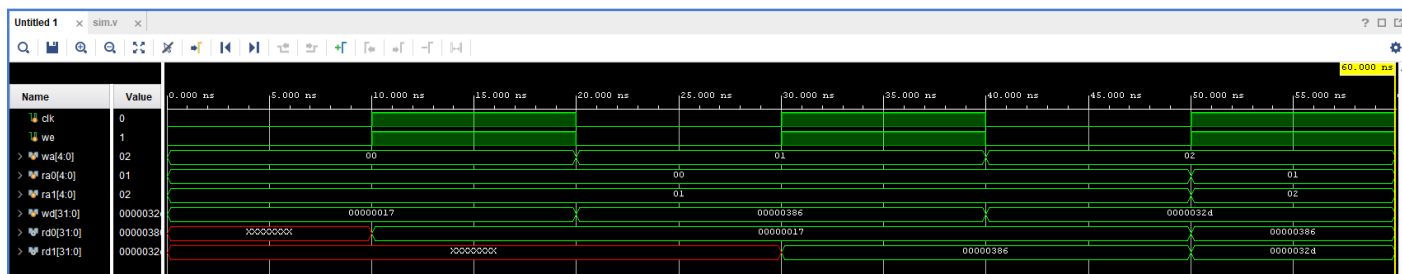

## • 题目2

仿真结果

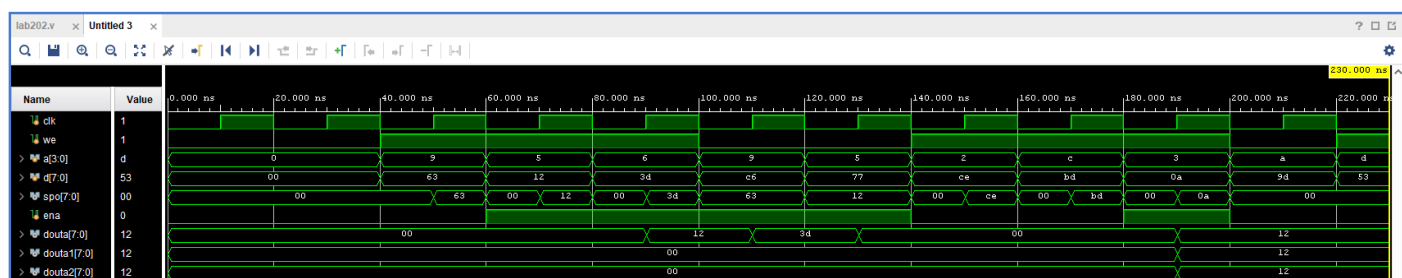

\*其中douta 、douta1、douta2 分别是块式RAM 在write first、read first、no change模式下的仿真结果

\*仿真开始前两种RAM里的所有值都初始化为0

对比结果发现块式RAM的读、写均和时钟同步，而分布式RAM写和时钟同步，读不需要时钟同步。块式RAM有三种操作模式分别为，write first、read first、no change。


write first 模式下，写入的数据一边写到RAM内核，一边输出到端口。

read first 模式下，写入的数据写到RAM内核，写地址指向的RAM数据输出到端口。

no change 模式下，写入的数据写到RAM内核。输出端口的数据（实际上有个寄存器）保持不变。

## • 题目3

状态图

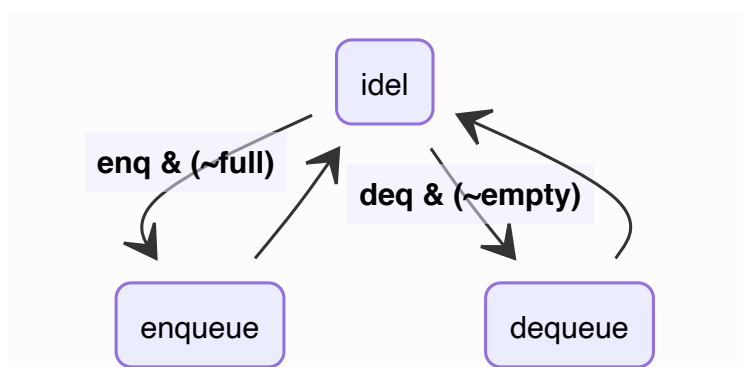

数码管需要使用分时复用的方法并根据valid数组判断是否需要显示。

Verilog代码

```
module FIFO (
    input clk, rst,
    input enq,
    input [3:0] in,
    input deq,
    output reg full,empty,
    output [3:0] out,
    output [2:0] an,
    output [3:0] seg
);

//edge detection
reg e1,e2,d1,d2;
wire Enq,Deq;

always@(posedge clk)begin
    e1<=enq;
    d1<=deq;
end
always@(posedge clk)begin
    e2<=e1;
    d2<=d1;
end

assign Enq = e1 & (~e2);
assign Deq = d1 & (~d2);

//LCU
reg [2:0] head,tail;
reg [7:0] valid;
reg [3:0] OUT;

parameter IDLE = 2'd0;
```

```

parameter ENQUEUE = 2'd1;
parameter DEQUEUE = 2'd2;

reg [1:0] currentState,nextState;

//state transition
always@(*)begin
    if(Enq&&(~Deq)&&(~full)) nextState = ENQUEUE;
    else if((~Enq)&&Deq&&(~empty)) nextState = DEQUEUE;
    else nextState = IDLE;
end

//state logic
always@(posedge clk)begin
    if(rst)
        currentState <= IDLE;
    else
        currentState <= nextState;
end

//data
always@(posedge clk)begin
    if(rst)begin
        head <= 3'd0;
        tail <= 3'd0;
        valid <= 8'd0;
    end
    else begin
        case(currentState)
            IDLE;;
            ENQUEUE: begin
                tail <= tail + 3'd1;
                valid[tail] <= 1'd1;
            end
            DEQUEUE: begin
                head <= head + 3'd1;
                valid[head] <= 1'd0;
            end
            default;;
        endcase;
    end
end

```

```

end

always@(*)begin
    if(valid==8'd255) full = 1'd1;
    else full = 1'd0;
end

always@(*)begin
    if(valid==8'd0) empty = 1'd1;
    else empty = 1'd0;
end

//segment display unit
reg [5:0] counter;
reg [2:0] current_an,next_an;
always@(posedge clk)begin
    if(rst)
        counter <= 6'd0;
    else
        counter <= counter + 6'd1;
end
always@(posedge clk)begin
    if(rst)
        next_an <= 3'd0;
    else if(counter==0)
        next_an <= next_an + 3'd1;
    else
        next_an <= next_an;
end
always@(posedge clk)begin
    if(rst)
        current_an <= 3'd0;
    else if(valid[next_an])
        current_an <= next_an;
    else
        current_an <= current_an;
end

//register file

wire we;

```

```

wire [3:0] wd,rd0,rd1;
wire [2:0] wa,ra0,ra1;

assign we = Enq & (~full);
assign wa = tail;
assign wd = in;
assign ra0 = head;
assign ra1 = current_an ;

assign an = empty?head:current_an;
assign seg = empty?0:rd1;

always@(posedge clk)begin
    if(rst) OUT <= 4'd0;
    else if(currentState == DEQUEUE) OUT <= rd0;
    else OUT <= OUT;
end


assign out = OUT;

register_file register_file(
    .clk(clk),
    .we(we),
    .wa(wa),
    .wd(wd),
    .ra0(ra0),
    .ra1(ra1),
    .rd0(rd0),
    .rd1(rd1)
);


endmodule

```


## 仿真结果

 

## 运行结果

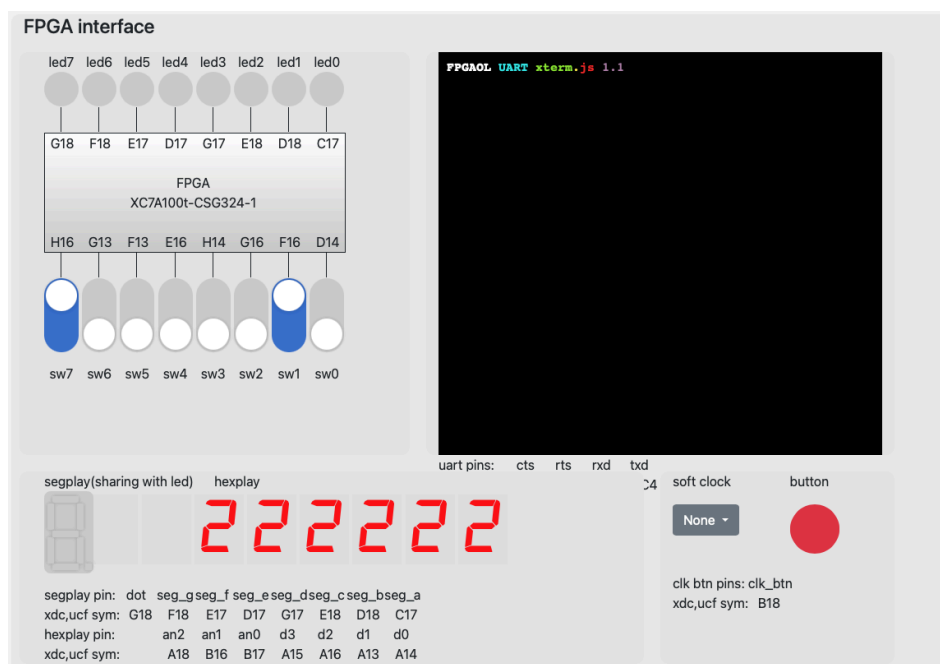

### FPGA interface

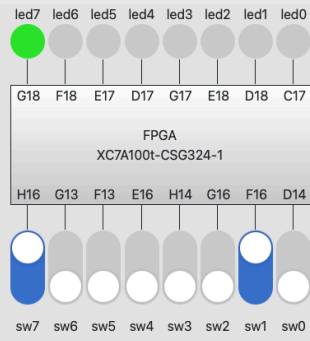

segplay(sharing with led) hexplay




segplay pin: dot seg\_gseg\_f seg\_eseg\_dseg\_c seg\_bseg\_a  
 xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17  
 hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0  
 xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

uart pins: cts rts rxd txd  
 soft clock button

None  
 clk btn pins: clk\_btn  
 xdc,ucf sym: B18

### FPGA interface

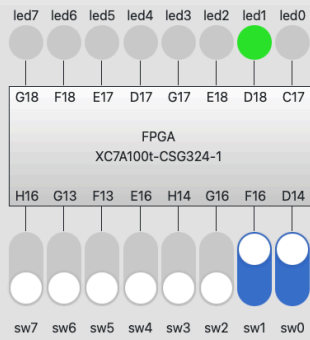

segplay(sharing with led) hexplay




segplay pin: dot seg\_gseg\_f seg\_eseg\_dseg\_c seg\_bseg\_a  
 xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17  
 hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0  
 xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

uart pins: cts rts rxd txd  
 soft clock button

None  
 clk btn pins: clk\_btn  
 xdc,ucf sym: B18

### FPGA interface

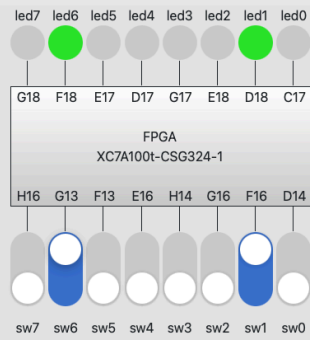

segplay(sharing with led) hexplay



segplay pin: dot seg\_gseg\_f seg\_eseg\_dseg\_c seg\_bseg\_a  
 xdc,ucf sym: G18 F18 E17 D17 G17 E18 D18 C17  
 hexplay pin: an2 an1 an0 d3 d2 d1 d0  
 xdc,ucf sym: A18 B16 B17 A15 A16 A13 A14

uart pins: cts rts rxd txd  
 soft clock button

None  
 clk btn pins: clk\_btn  
 xdc,ucf sym: B18



## 总结与思考

- 通过本次试验我学会了如何通过块式和分布式RAM的使用以及区别。
- 本次试验难易程偏低。
- 本次试验任务量适中。